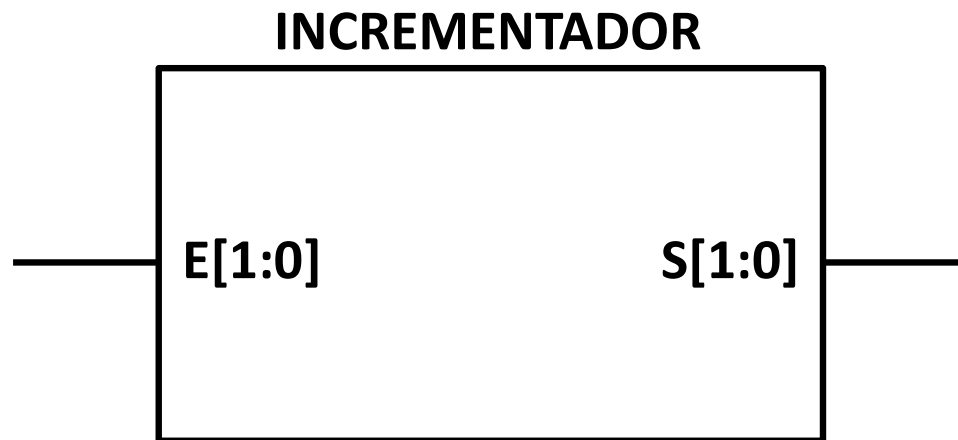


Diseño Digital I

Revisión del Modelado y Simulación VHDL de Sistemas Digitales

Introducción a los HDLs

La descripción del modelo lógico de un circuito digital consiste en la definición de su **Interfaz** (características de sus entradas y salidas) y de su **Funcionamiento** (relación funcional entre entradas y salidas).



E1	E0	S1	S0
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0

Los Lenguajes para la Descripción de Hardware (**HDLs**, *Hardware Description Languages*) permiten definir el modelo lógico de los sistemas digitales empleando un lenguaje formal.

Introducción a los HDLs

Los HDLs tienen una **sintaxis similar** a los lenguajes de programación, pero una **semántica diferente**: sirven para construir **modelos lógicos** de sistemas digitales.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity INCREMENTADOR is
port(
    E: in    std_logic_vector(1 downto 0);
    S: buffer std_logic_vector(1 downto 0)
);
end entity;

architecture RTL of INCREMENTADOR is
begin
    process(E)
    begin
        if E = "00" then
            S <= "01";

        elsif E = "01" then
            S <= "10";

        elsif E = "10" then
            S <= "11";


        else
            S <= "00";
        end if;
    end process;
end RTL;
```



E1	E0	S1	S0
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0


Principios de modelado con VHDL

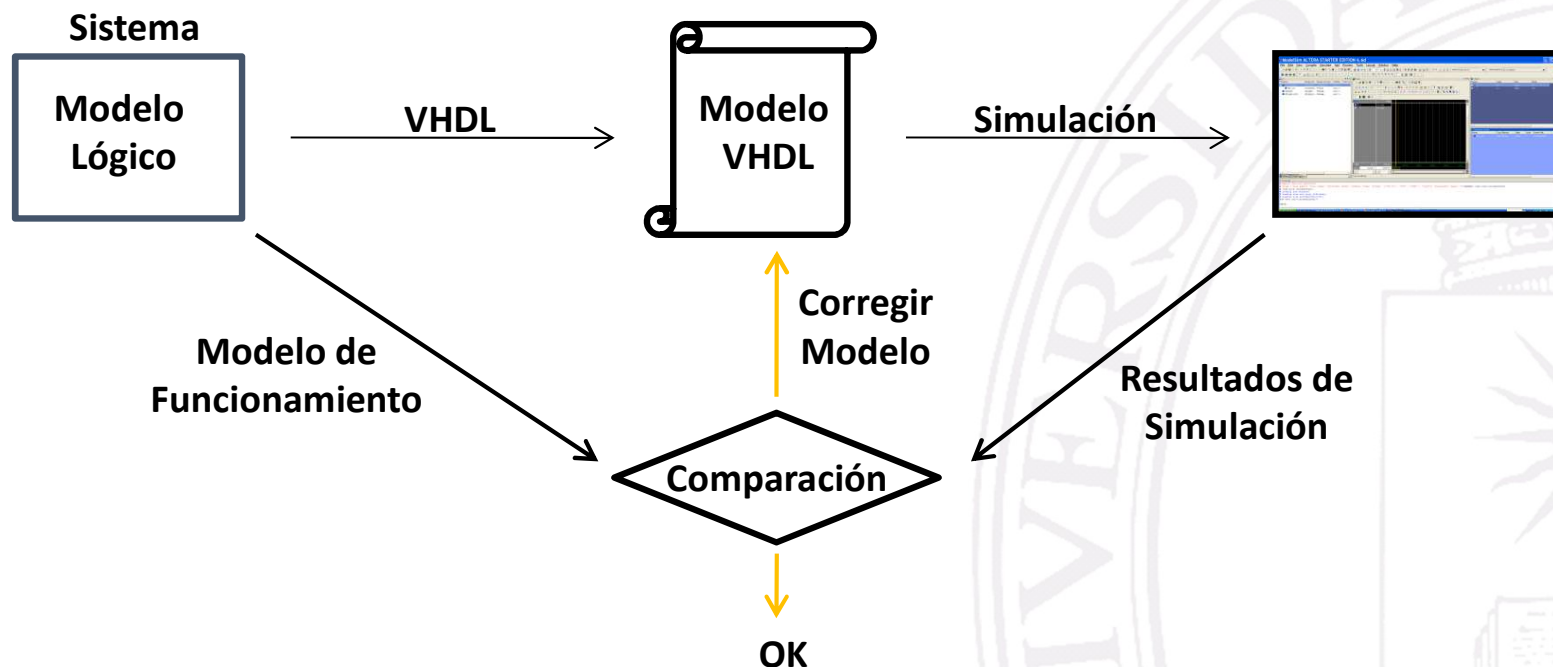- El código de los modelos lógicos VHDL es ejecutable en un simulador VHDL: los modelos VHDL son **modelos simulables**.
- El **modelo** VHDL de un sistema digital es **correcto** si **al simularlo su comportamiento coincide con el del sistema** que se pretende modelar.



Principios de modelado con VHDL

- La principal ventaja del uso de modelos HDL es que pueden ser **sintetizados automáticamente**.
- Para que un modelo VHDL pueda ser sintetizado deben seguirse ciertas **reglas** en la codificación del modelo lógico. A los modelos que cumplen estas reglas se los denomina modelos **RTL**.
- Una herramienta de síntesis es capaz de generar, a partir de modelos RTL, circuitos que funcionan igual que los modelos en una simulación.

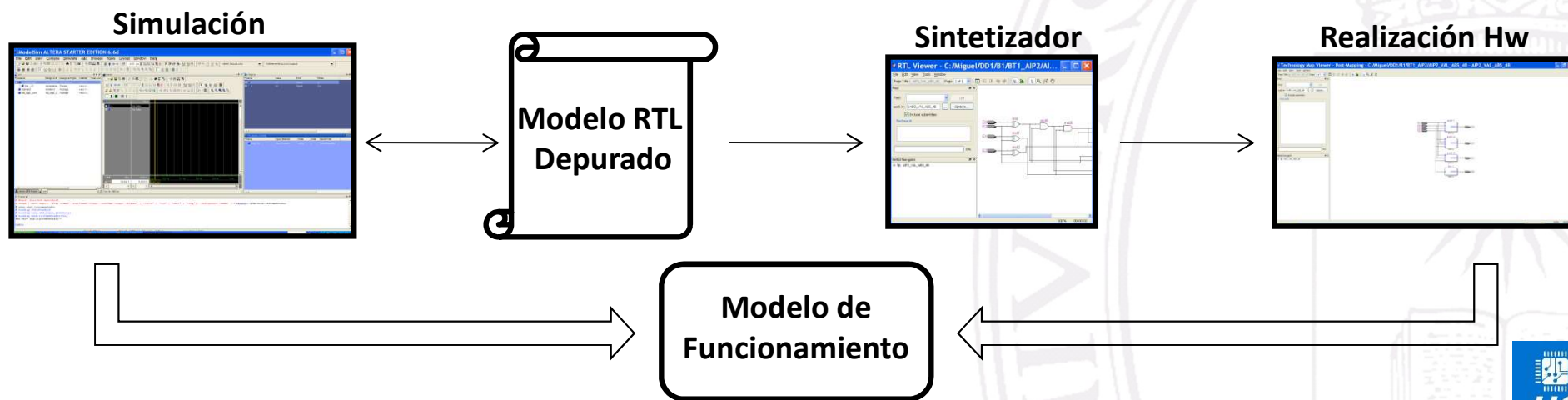

Modelado RTL con VHDL

- En VHDL la interfaz de los sistemas digitales y su funcionamiento se describen separadamente, en dos **unidades de código** distintas: la interfaz en una **Declaración de Entidad** y el funcionamiento en un **Cuerpo de Arquitectura**.

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY selector8bits IS
PORT(DatoA: IN std_logic_vector(7 downto 0);
      DatoB: IN std_logic_vector(7 downto 0);
      Sel:   IN std_logic;
      DatoSel: BUFFER std_logic_vector(7 downto 0));
END ENTITY;


ARCHITECTURE rtl OF selector8bits IS
BEGIN
  PROCESS(DatoA, DatoB, Sel)
  BEGIN
    IF Sel = '0' THEN
      DatoSel <= DatoA;

    ELSE
      DatoSel <= DatoB;
    END IF;
  END PROCESS;
END rtl;
```

Modelado de la
Interfaz

Modelado del
Funcionamiento

Ejemplo: Banco de Registros

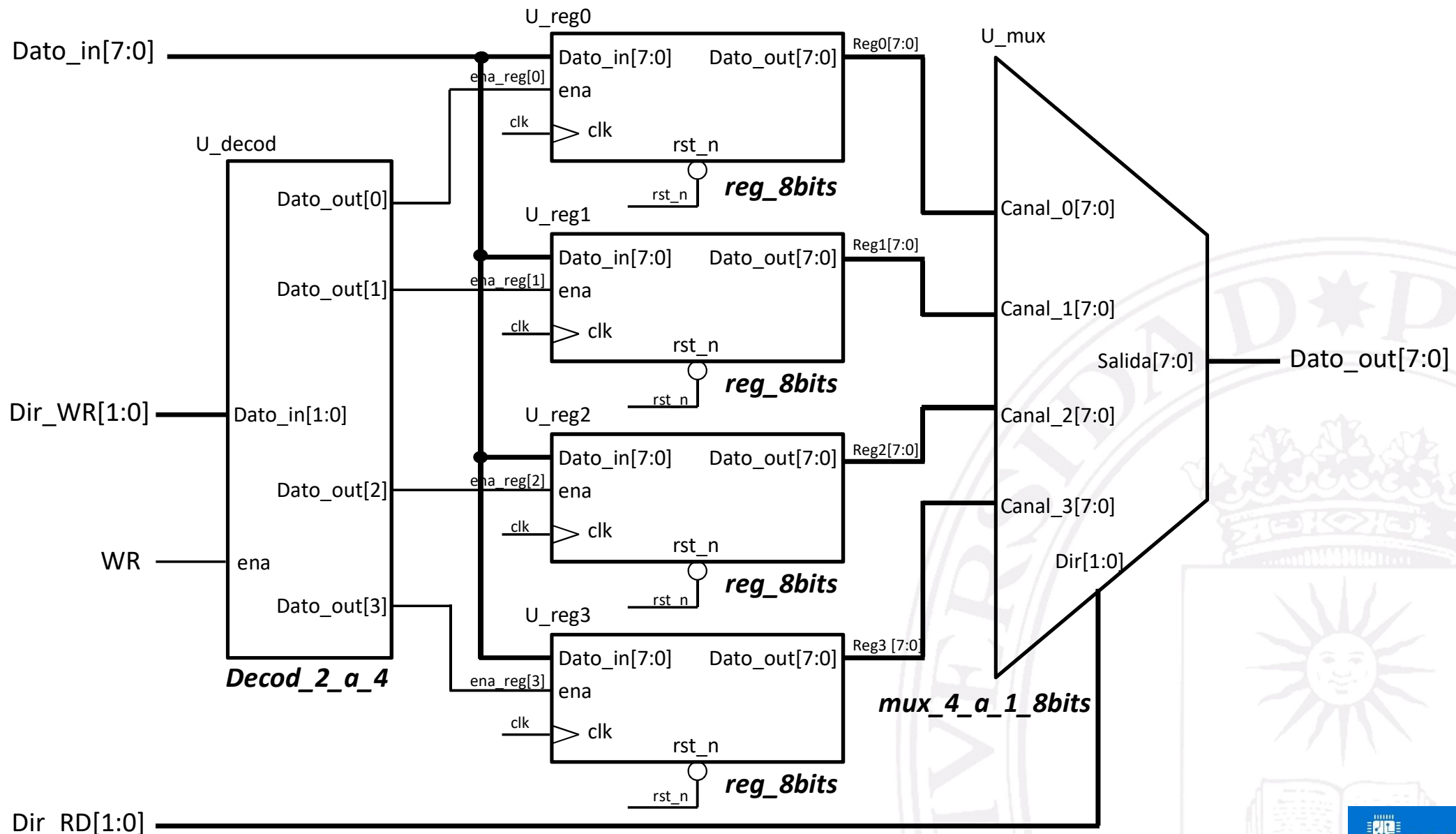

Modelado de Sistemas Combinacionales Simples (I)

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

```
entity decod_2_a_4 is  
port(ena:      in      std_logic;  
      Dato_in:  in      std_logic_vector(1 downto 0);  
      Dato_out: buffer std_logic_vector(3 downto 0));  
end entity;
```

```
architecture rtl of decod_2_a_4 is  
begin  
  process(ena, Dato_in)  
  begin  
    if ena = '1' then  
      case Dato_in is  
        when "00" =>  
          Dato_out <= "0001";  
        when "01" =>  
          Dato_out <= "0010";  
        when "10" =>  
          Dato_out <= "0100";  
        when "11" =>  
          Dato_out <= "1000";  
        when others =>  
          Dato_out <= (others => 'X');  
      end case;  
    else  
      Dato_out <= "0000";  
    end if;  
  end process;  
end rtl;
```

**CLÁUSULAS DE VISIBILIDAD Y
DECLARACIÓN DE ENTIDAD**

**NOMBRE DEL MODELO Y
NOMBRE, DIRECCIÓN Y TIPO
DE DATOS DE LOS PUERTOS**

DECODIFICADOR

**CUERPO DE ARQUITECTURA
CONTENIENDO UN PROCESO**

**PROCESO SENSIBLE A TODAS
LAS ENTRADAS DEL SISTEMA
COMBINACIONAL**

**ASIGNA VALOR A TODOS LOS
BITS DE SALIDA PARA TODAS
LAS COMBINACIONES DE
ENTRADA**

Modelado de Sistemas Combinacionales Simples (II)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity mux_4_a_1_8bits is
port(Canal_0: in      std_logic_vector(7 downto 0);
     Canal_1: in      std_logic_vector(7 downto 0);
     Canal_2: in      std_logic_vector(7 downto 0);
     Canal_3: in      std_logic_vector(7 downto 0);
     Dir:    in      std_logic_vector(1 downto 0);
     Salida: buffer std_logic_vector(7 downto 0));
end entity;

architecture rtl of mux_4_a_1_8bits is
begin

    Salida <= Canal_0 when Dir = 0 else
              Canal_1 when Dir = 1 else
              Canal_2 when Dir = 2 else
              Canal_3 when Dir = 3 else
              (others => 'X');

end rtl;
```

**CLÁUSULAS DE VISIBILIDAD Y
DECLARACIÓN DE ENTIDAD**

**NOMBRE DEL MODELO Y
NOMBRE, DIRECCIÓN Y TIPO
DE DATOS DE LOS PUERTOS**

MULTIPLEXOR

**CUERPO DE ARQUITECTURA
CONTENIENDO UNA SENTENCIA
CONCURRENTE DE ASIGNACIÓN
CONDICIONAL**

Modelado de Sistemas Secuenciales Simples

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity reg_8bits is
port(clk:      in      std_logic;
     rst_n:    in      std_logic;
     ena:      in      std_logic;
     Dato_in:  in      std_logic_vector(7 downto 0);
     Dato_out: buffer std_logic_vector(7 downto 0));
end entity;

architecture rtl of reg_8bits is
begin

    process(clk, rst_n)
    begin
        if rst_n = '0' then
            Dato_out <= (others => '0');

        elsif clk'event and clk = '1' then
            if ena = '1' then
                Dato_out <= Dato_in;
            end if;
        end if;
    end process;
end rtl;
```

CLÁUSULAS DE VISIBILIDAD Y
DECLARACIÓN DE ENTIDAD

NOMBRE DEL MODELO Y
NOMBRE, DIRECCIÓN Y TIPO
DE DATOS DE LOS PUERTOS

REGISTRO

CUERPO DE ARQUITECTURA
CONTENIENDO UN PROCESO

PROCESO SENSIBLE A LA ENTRADA
DE RELOJ E INICIALIZACIÓN
ASÍNCRONA

EVALÚA PRIORITARIAMENTE LA
ACTIVIDAD DE LA ENTRADA
ASÍNCRONA Y, DESPUÉS, LOS
ESTADOS DE LAS ENTRADAS
SÍNCRONAS EN LA OCURRENCIA
DE UN FLANCO ACTIVO DE RELOJ

Modelado de Sistemas Complejos (I)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity reg_file_4_8bits is
port(clk:      in      std_logic;
     rst_n:    in      std_logic;
     WR:       in      std_logic;
     Dir_WR:   in      std_logic_vector(1 downto 0);
     Dir_RD:   in      std_logic_vector(1 downto 0);
     Dato_in:  in      std_logic_vector(7 downto 0);
     Dato_out: buffer std_logic_vector(7 downto 0));

end entity;

architecture estructural of reg_file_4_8bits is
    signal ena_reg: std_logic_vector(3 downto 0);
    signal reg0:    std_logic_vector(7 downto 0);
    signal reg1:    std_logic_vector(7 downto 0);
    signal reg2:    std_logic_vector(7 downto 0);
    signal reg3:    std_logic_vector(7 downto 0);
begin

U_decod: entity Work.decod_2_a_4(rtl)
    port map(ena => WR,
             Dato_in => Dir_WR,
             Dato_out => ena_reg);

U_reg0: entity Work.reg_8bits(rtl)
    port map(clk => clk,
             rst_n => rst_n,
             ena => ena_reg(0),
             Dato_in => Dato_in,
             Dato_out => reg0);

-----
----- etc.
```

**CLÁUSULAS DE VISIBILIDAD Y
DECLARACIÓN DE ENTIDAD**

**NOMBRE DEL MODELO Y
NOMBRE, DIRECCIÓN Y TIPO
DE DATOS DE LOS PUERTOS**

**BANCO DE REGISTROS
(INCOMPLETO)**

**CUERPO DE ARQUITECTURA
CONTENIENDO SENTENCIAS DE
EMPLAZAMIENTO DE MODELOS
Y DECLARACIÓN DE SEÑALES**

**LAS SENTENCIA EMPLAZAN
MODELOS DE SUBSISTEMAS
(MÓDULOS) QUE INTERACTÚAN
MEDIANTE LAS SEÑALES A LAS
QUE ESTÁN CONECTADOS**

Modelado de Sistemas Complejos (II)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity reg_file_4_8bits is
port (clk:      in      std_logic;
      rst_n:    in      std_logic;
      WR:       in      std_logic;
      Dir_WR:   in      std_logic_vector(1 downto 0);
      Dir_RD:   in      std_logic_vector(1 downto 0);
      Dato_in:  in      std_logic_vector(7 downto 0);
      Dato_out: buffer std_logic_vector(7 downto 0));

end entity;

architecture estructural of reg_file_4_8bits is
    signal ena_reg: std_logic_vector(3 downto 0);
    signal reg0:    std_logic_vector(7 downto 0);
    signal reg1:    std_logic_vector(7 downto 0);
    signal reg2:    std_logic_vector(7 downto 0);
    signal reg3:    std_logic_vector(7 downto 0);
begin

    U_decod: entity Work.decod_2_a_4(rtl)
        port map(ena => WR,
                 Dato_in => Dir_WR,
                 Dato_out => ena_reg);

    U_reg0: entity Work.reg_8bits(rtl)
        port map(clk => clk,
                 rst_n => rst_n,
                 ena => ena_reg(0),
                 Dato_in => Dato_in,
                 Dato_out => reg0);
```

BANCO DE REGISTROS (COMPLETO)

```
    U_reg1: entity Work.reg_8bits(rtl)
        port map(clk => clk,
                 rst_n => rst_n,
                 ena => ena_reg(1),
                 Dato_in => Dato_in,
                 Dato_out => reg1);

    U_reg2: entity Work.reg_8bits(rtl)
        port map(clk => clk,
                 rst_n => rst_n,
                 ena => ena_reg(2),
                 Dato_in => Dato_in,
                 Dato_out => reg2);

    U_reg3: entity Work.reg_8bits(rtl)
        port map(clk => clk,
                 rst_n => rst_n,
                 ena => ena_reg(3),
                 Dato_in => Dato_in,
                 Dato_out => reg3);

    U_mux: entity Work.mux_4_a_1_8bits(rtl)
        port map(Canal_0 => reg0,
                 Canal_1 => reg1,
                 Canal_2 => reg2,
                 Canal_3 => reg3,
                 Dir => Dir_RD,
                 Salida => Dato_out);

end estructural;
```

Modelado de Sistemas Complejos (III)

```
architecture rtl of reg_file_4_8bits is
    signal reg0:      std_logic_vector(7 downto 0);
    signal reg1:      std_logic_vector(7 downto 0);
    signal reg2:      std_logic_vector(7 downto 0);
    signal reg3:      std_logic_vector(7 downto 0);

begin
    process(clk, rst_n)
    begin
        if rst_n = '0' then
            reg0 <= (others => '0');
            reg1 <= (others => '0');
            reg2 <= (others => '0');
            reg3 <= (others => '0');

        elsif clk'event and clk = '1' then
            if WR = '1' then
                case Dir_WR is
                    when "00" =>
                        reg0 <= Dato_in;
                    when "01" =>
                        reg1 <= Dato_in;
                    when "10" =>
                        reg2 <= Dato_in;
                    when "11" =>
                        reg3 <= Dato_in;
                    when others =>
                        null;
                end case;
            end if;
        end if;
    end process;

    Dato_out <= reg0 when Dir_RD = 0 else
                reg1 when Dir_RD = 1 else
                reg2 when Dir_RD = 2 else
                reg3 when Dir_RD = 3 else
                (others => 'X');

end rtl;
```

BANCO DE REGISTROS (ESTRUCTURA CON PROCESOS)

CUERPO DE ARQUITECTURA
CONTENIENDO PROCESOS Y
DECLARACIÓN DE SEÑALES

LOS PROCESOS INTERACTUAN
POR MEDIO DE SEÑALES QUE
EVALÚAN O A LAS QUE
ASIGNAN VALOR

Test-Benches(I)

```
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

```
entity test_mux_4_a_1_8bits is  
end entity;
```

```
architecture test of test_mux_4_a_1_8bits is  
    signal Canal_0: std_logic_vector(7 downto 0);  
    signal Canal_1: std_logic_vector(7 downto 0);  
    signal Canal_2: std_logic_vector(7 downto 0);  
    signal Canal_3: std_logic_vector(7 downto 0);  
    signal Dir:     std_logic_vector(1 downto 0);  
    signal Salida:  std_logic_vector(7 downto 0);
```

```
begin  
dut: entity Work.mux_4_a_1_8bits(rtl)  
    port map(Canal_0 => Canal_0,  
            Canal_1 => Canal_1,  
            Canal_2 => Canal_2,  
            Canal_3 => Canal_3,  
            Dir => Dir,  
            Salida => Salida);
```

```
process  
begin  
    Canal_0 <= X"00";  
    Canal_1 <= X"AA";  
    Canal_2 <= X"55";  
    Canal_3 <= X"FF";  
    Dir <= "00";  
    for i in 0 to 3 loop  
        wait for 100 ns;  
        Canal_0 <= not Canal_0;  
        Canal_1 <= not Canal_1;  
        Canal_2 <= not Canal_2;  
        Canal_3 <= not Canal_3;  
        wait for 100 ns;  
        Dir <= Dir + 1;  
    end loop;  
end process;  
end test;
```

DECLARACIÓN DE ENTIDAD SIN
PUERTOS

DECLARACIÓN DE ESTÍMULOS

EMPLAZAMIENTO DEL MODELO

PROCESO QUE MANEJA LOS
ESTÍMULOS DE SIMULACIÓN

UTILIZA SENTENCIAS "WAIT
FOR" PARA TEMPORIZAR LAS
PRUEBAS DEL TEST

TEST DEL MULTIPLEXOR

Test-Benches(II)

```
process
begin
  clk <= '0';
  wait for T_clk/2;
  clk <= '1';
  wait for T_clk/2;
end process;

process
begin
  rst_n <= '1';
  wait until clk'event and clk = '1';
  rst_n <= '0';
  wait until clk'event and clk = '1';
  WR <= '0';
  Dir_WR <= "00";
  Dir_RD <= "00";
  Dato_in <= X"55";
  wait until clk'event and clk = '1';
  rst_n <= '1';

  for i in 0 to 3 loop
    WR <= '1';
    wait until clk'event and clk = '1';
    WR <= '0';
    wait until clk'event and clk = '1';
    for j in 0 to 3 loop
      Dir_RD <= Dir_RD + 1;
      Dato_in <= Dato_in + X"11";
      wait until clk'event and clk = '1';
    end loop;
    Dir_WR <= Dir_WR + 1;
  end loop;
  wait;
end process;

end test;
```

TEST DEL BANCO DE REGISTROS (FRAGMENTO)


PROCESO PARA LA
GENERACIÓN DEL RELOJ

PROCESO QUE MANEJA EL
RESTO DE ESTÍMULOS DE
SIMULACIÓN

UTILIZA SENTENCIAS “WAIT
UNTIL” PARA TEMPORIZAR LAS
PRUEBAS DEL TEST

Simulaciones VHDL (I)

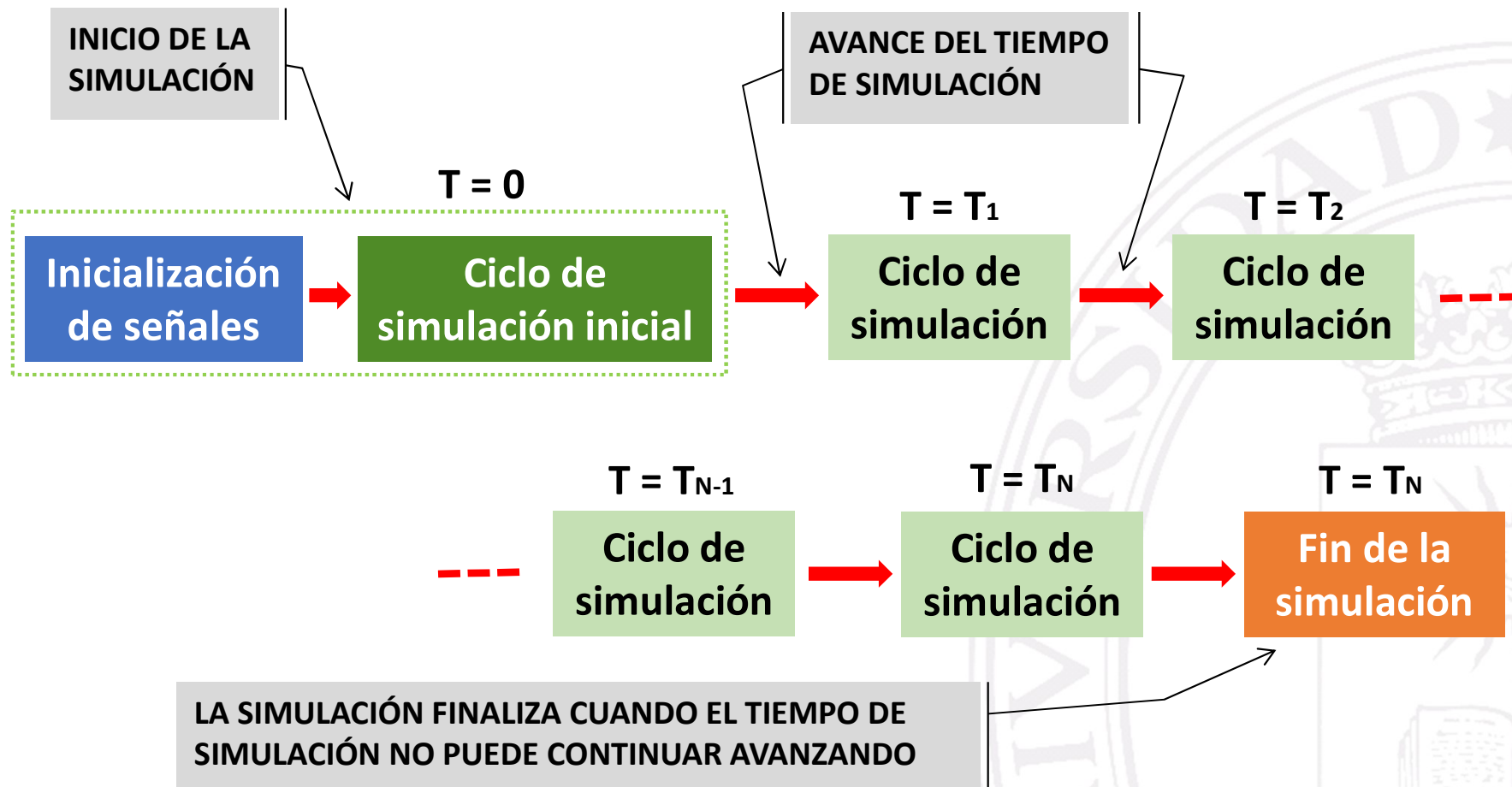- Un simulador VHDL completa una simulación repitiendo la ejecución de **Ciclos de Simulación** en una secuencia finita de **instantes de Tiempo de Simulación (T)** que comienza en el instante **T = 0**



Simulaciones VHDL (II)

- Cuando termina la ejecución de un ciclo de simulación, el simulador avanza el tiempo sumando al actual (T), el menor tiempo que ha de transcurrir para que se reanude la ejecución de un proceso detenido por una sentencia **WAIT FOR**.

AL TERMINAR EL CICLO DE SIMULACIÓN EN T_i , HABRÁ N PROCESOS SUSPENDIDOS POR SENTENCIAS WAIT FOR Y TIEMPOS t_1, t_2, \dots, t_n ; EL SIMULADOR AVANZA EL TIEMPO DESDE T_i A $T_i + \min(t_1, t_2, \dots, t_n)$

T_i

Ciclo de
simulación

$T_{i+1} = T_i + \min(t_1, t_2, \dots, t_n)$


Ciclo de
simulación

SI NO QUEDAN PROCESOS SUSPENDIDOS POR SENTENCIAS WAIT FOR, EL SIMULADOR NO PUEDE AVANZAR EL TIEMPO Y FINALIZA LA SIMULACIÓN

ESTE ES EL MECANISMO DE AVANCE DEL TIEMPO PARA MODELOS Y TEST-BENCHES EN LOS QUE **NO SE EMPLEEN RETARDOS EN LA ASIGNACIÓN DE VALORES A SEÑALES**


Ciclo de simulación VHDL

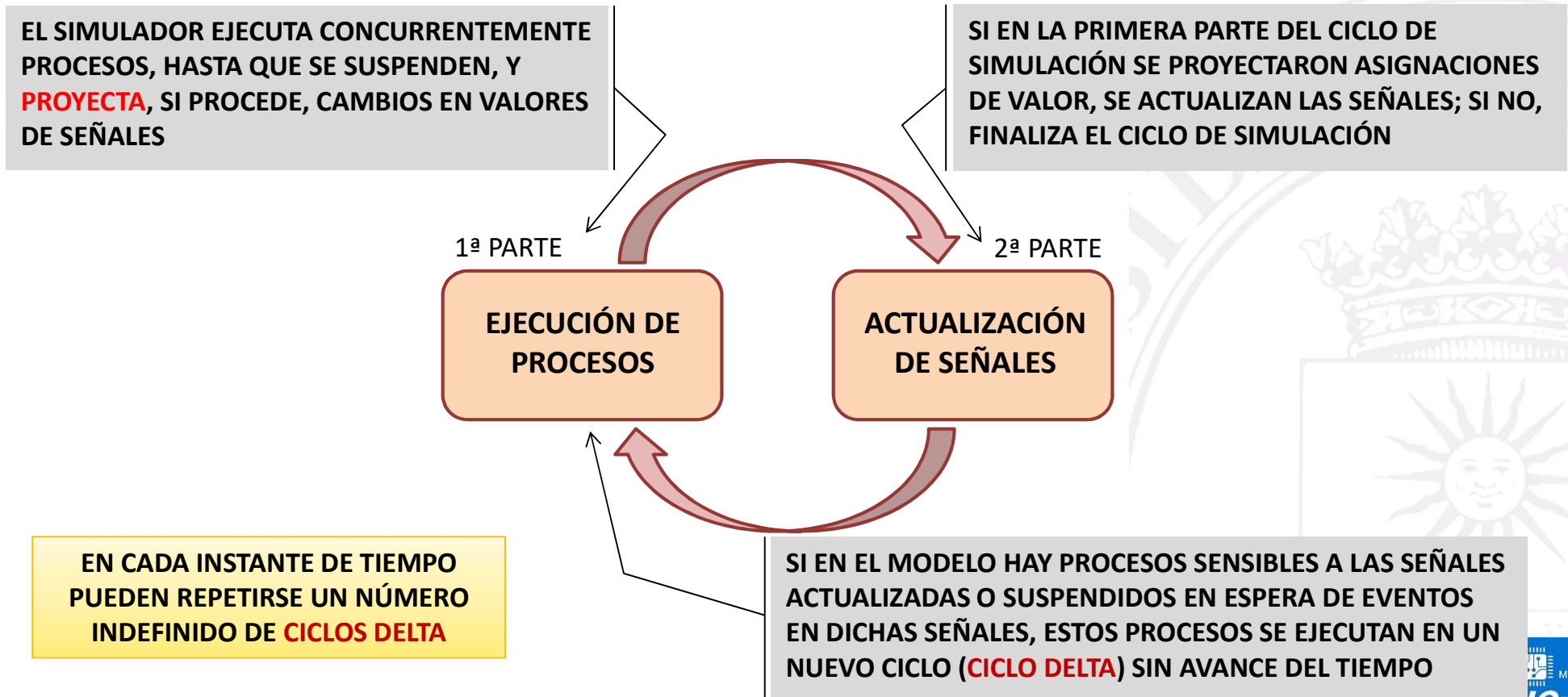- Tiene dos partes: en la 1ª se **ejecutan procesos** y en la 2ª se **actualizan señales**.
- En la primera parte del ciclo de simulación inicial ($T = 0$) se ejecutan TODOS los procesos de la jerarquía test-bench; en el resto de instantes, únicamente los que esperaban reanudación



 Ejemplo

- Modelo bajo prueba: **Incrementador de 2 bits**



E1	E0	S1	S0
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity INCREMENTADOR is
port(
    E: in std_logic_vector(1 downto 0);
    S: buffer std_logic_vector(1 downto 0)
);
end entity;


architecture RTL of INCREMENTADOR is
begin
    process(E)
    begin
        case(E) is
            when "00" => S <= "01";
            when "01" => S <= "10";
            when "10" => S <= "11";
            when "11" => S <= "00";
            when others => S <= "XX";
        end case;
    end process;
end RTL;
```




Ejemplo

- Test-Bench del incrementador

MODELO LÓGICO

 

ESTÍMULOS

 

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity test_incrementador is
end entity;

architecture test of test_incrementador is
    -- Estímulos
    signal E: std_logic_vector(1 downto 0);
    signal S: std_logic_vector(1 downto 0);

begin

    -- Emplazamiento y conexión del modelo
    DUT: entity Work.INCREMENTADOR(rtl)
        port map(E => E,
                S => S);

    --Definición de estímulos
    process
    begin
        E <= "00";
        wait for 100 ns;
        E <= "01";
        wait for 100 ns;
        E <= "10";
        wait for 100 ns;
        E <= "11";
        wait;
    end process;
end test;
```



Ejemplo

```
process
begin
```


```

    E <= "00";
    wait for 100 ns;
    E <= "01";
    wait for 100 ns;
    E <= "10";
    wait for 100 ns;
    E <= "11";
    wait;
end process;
```

```
process (E)
begin
```

```

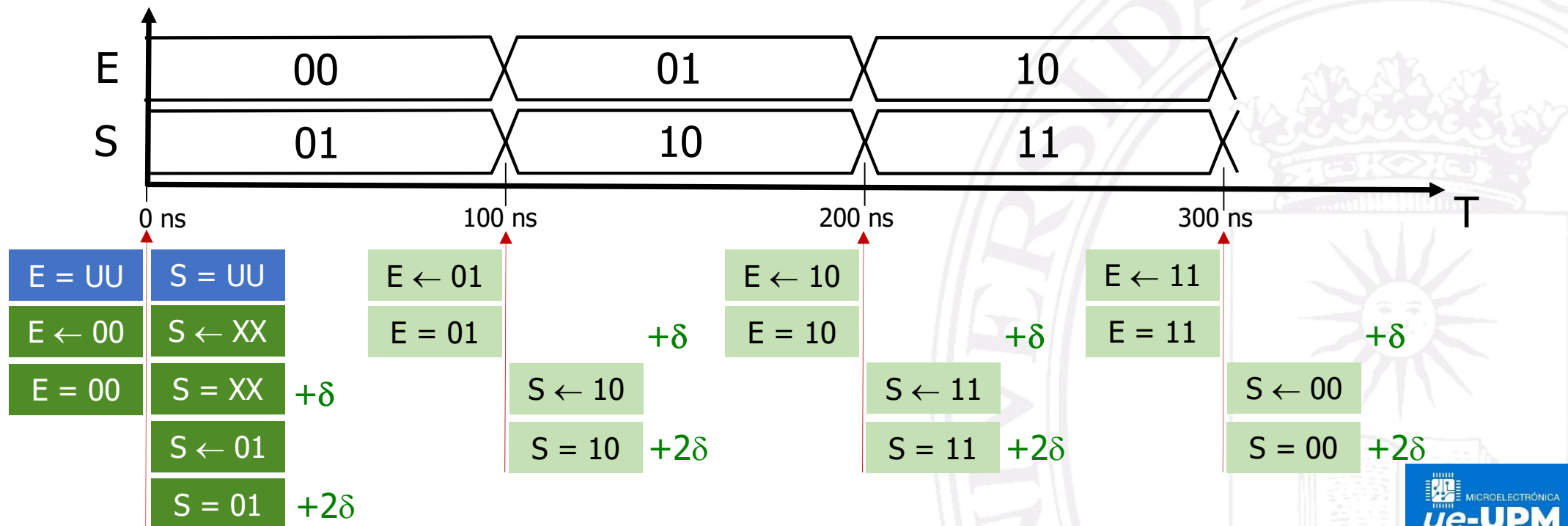    case (E) is
        when "00" => S <= "01";
        when "01" => S <= "10";
        when "10" => S <= "11";
        when "11" => S <= "00";
        when others => S <= "XX";
    end case;
end process;
```





POLITÉCNICA

INDUSTRIALES
ETSII | UPM



ETSIT
UPM



escuela técnica superior de
ingeniería
de
diseño
industrial



Telecomunicación
Campus Sur
UPM

MICROELECTRÓNICA
μe-UPM



INSTITUTO
DE ENERGÍA
SOLAR



CEI UPM

Centro de
Electrónica
Industrial



CENTRO
LÁSER
UPM

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

ISOM



iptc



CEMDATIC

citSem

➤ Más información: <https://blogs.upm.es/ue-upm/>

➤ Contacto: comunidad.microelectronica@upm.es



MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación y
Resiliencia



AGENCIA
ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

UNIÓN EUROPEA
Fondos estructurales
Invertimos en su futuro



UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro



Comunidad
de Madrid

PERTE Chip
microelectrónica y
semiconductores



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

MICROELECTRÓNICA
μe-UPM